F2 schützt das TSRD vor Kurzschluss-stromspitzen beim EInschalten der leerlaufenden Trafos

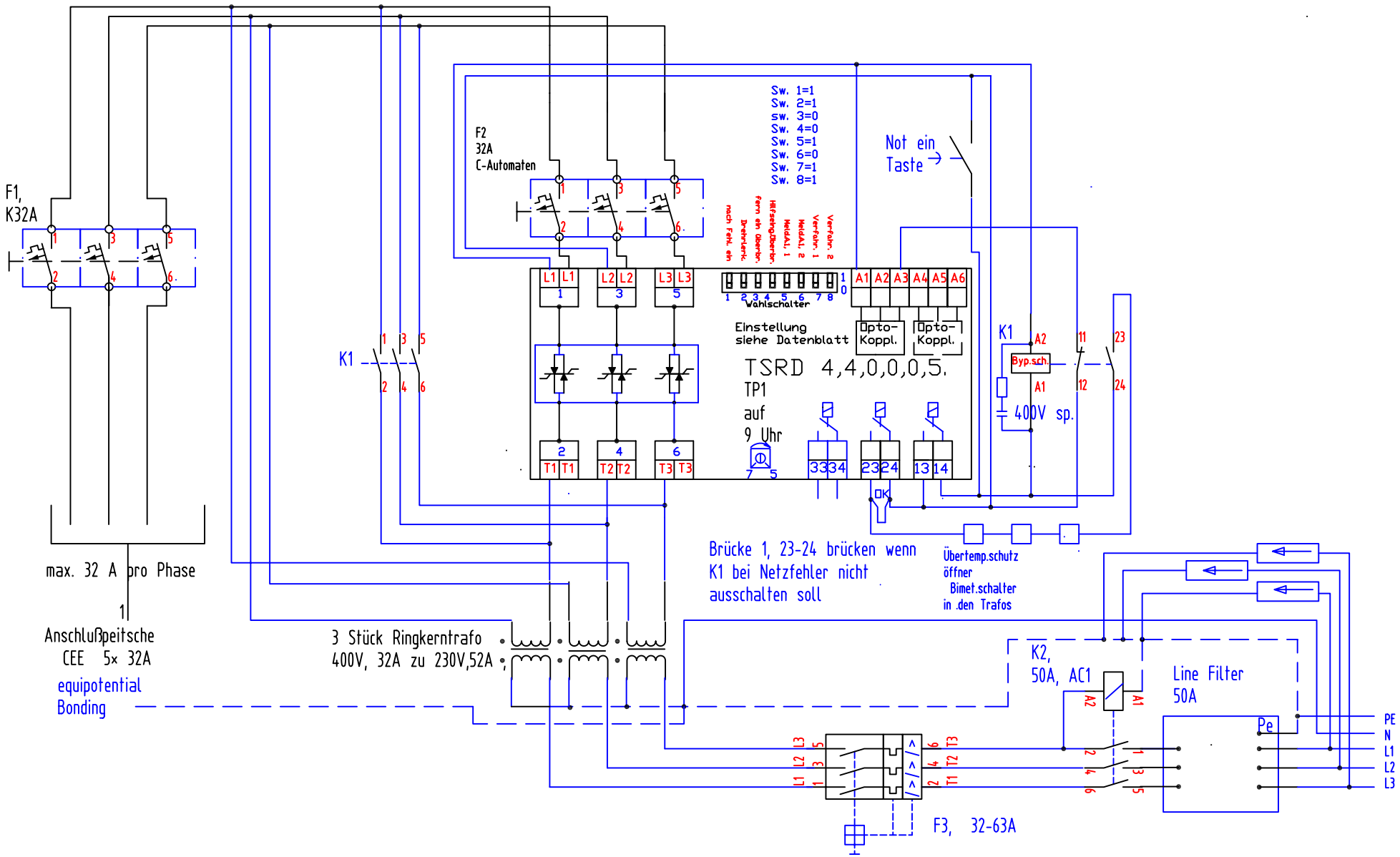

Das TSRD schaltet die Trafos sanft ein und bringt den Bypasschütz, der in Selbsthaltung geht. Die selbsthaltung wird durch Übertemperatur eines Trafos oder durch F 2 aussch. oder durch wahlweise Netzfehler, wenn ohne Brücke 1, aufgetrennt.

Bypass-Schütz K1 in AC 1, für 32A, 400Vac Spule
Trenn-Schütz wegen Stromspitzen durch netzfilter, K2 in AC 1, für 25A

Revision	Datum	Name	Zust.	Datum	Name
a				14.02.03	Konstanzer
b					
c					
d					

Vorschlag für Mobilanwendung

EMEKO Ing.Büro
M.Konstanzer
Britzingerstr. 36 D 79114 Freiburg

Fahrzeugtrenntrafo

Auftrags.Nr.: Zeichnungs.Nr.: tsrdmob2.dwg

Blatt: 1 von 01